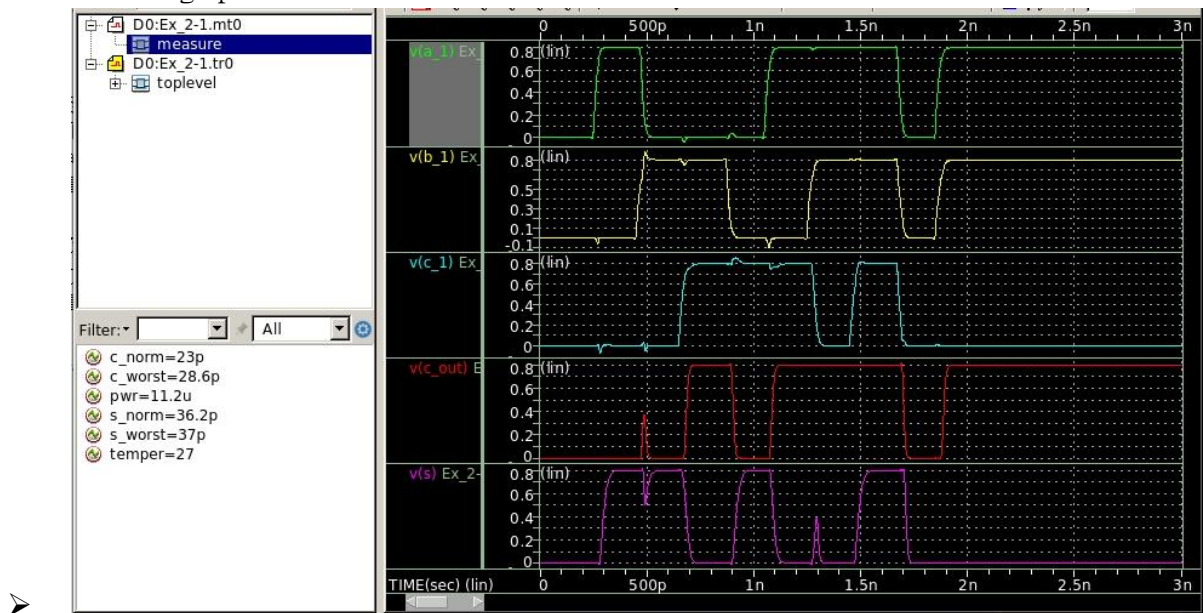


## Exercise 2-1:


- Plot the graph of 1-bit full adder



為了找到 worst case delay，我們必須先找到電路的 critical path 是哪一條，可以透過發送兩個測試訊號，這兩個訊號可以使 critical path 上的一個 gate 改變其初始值。根據觀察，critical path 必定從 input 'a\_1' 或 'b\_1' 開始，而 S 的 worst case transition delay 是從 000 到 001， $c_{out}$  的 worst case transition delay 是從 000 到 011。

## Exercise 2-2:

- CMOS

 

Average Power = 1.62uW, Delay = 91.3ps, Area = 28 transistors.

## ➤ CPL



Average Power = 2.29uW, Delay = 130ps, Area = 20 transistors.

## ➤ DVCS



Average Power = 6.9uW, Delay = 385ps, Area = 30 transistors.

[illegible]



➤ 電路的 delay time 分析

```
Number of ports:          13
Number of nets:           30
Number of cells:          22
Number of combinational cells: 22
Number of sequential cells: 0
Number of macros/black boxes: 0
Number of buf/inv:        2
Number of references:      7

Combinational area:       30.093120
Buf/Inv area:             1.399680
Noncombinational area:    0.000000
Macro/Black Box area:     0.000000
Net Interconnect area:    undefined (No wire load specified)

Total cell area:          30.093120
Total area:               undefined
1
report_timing
```

描述該電路所使用的 port 數、net 數、cell 數，代表該電路所用的面積大小，通常要做面積優化或比較時會以此報告為依據，不論是 combination circuit 還是 sequence circuit，電路優化時最重要的就是 critical path 的時間，因為其代表花費最多時間的那條路徑，如圖二所示，design compiler 會自動從元件庫中選擇適合的邏輯閘來合成，因此，report 中所顯示的是 critical path 上的邏輯閘延遲時間。

Exercise 2-4:

➤ CMOS Logics for 4-bit Adder

透過.vec 檔撰寫波形，舉例來說，0 到 200ps 的波形，A 的 input 訊號是 1110、B 的 input 訊號是 0001，得到的 Output + carry out 訊號是 10000，確實能執行 4 位的加法功能，而接下來會利用 Hspice 去對 critical path 的 delay 和 power 做測量，做出較為精確的分析。

➤ Waveform



{C\_out, S} = A+B, so result is correct.

The worst delay = 163ps, average power = 14.2uW

